

Name: Rujya M. Choudhari

Sem: III Div: B

Course: Digital Electronics

Code: 18CB33

USN: 26T19CB119

Open Book Assignment -1.


1) $f(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$

Minterm	1 st level	2 nd level	3 rd level
2 - 0010 ✓	2, 3 - (1) ✓	2, 3, 6, 7 - (1, 4) ✓	2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 - (1, 4, 8) ✓ ↓ g.
3 - 0011 ✓	2, 6 - (4) ✓	2, 3, 10, 11 - (1, 8) ✓	
6 - 0110 ✓	2, 10 - (8) ✓	2, 6, 10, 14 (4, 8) ✓	
10 - 1010 ✓	3, 7 - (4) ✓	3, 7, 11, 15 (4, 8) ✓	→ P
12 - 1100 ✓	3, 11 - (8) ✓	6, 7, 14, 15 (1, 8) ✓	
7 - 0111 ✓	6, 7 - (1) ✓	10, 11, 14, 15 (1, 4) ✓	
11 - 1011 ✓	6, 14 - (8) ✓	12, 13, 14, 15 (1, 2) ✓	
13 - 1101 ✓	10, 11 - (1) ✓		
14 - 1110 ✓	10, 14 - (4) ✓		
15 - 1111 ✓	12, 13 - (1) ✓		
	12, 14 - (2) ✓		
	7, 15 - (8) ✓		
	11, 15 - (4) ✓		
	13, 15 - (2) ✓		
	14, 15 - (1) ✓		

$$f = P + Q$$

$$f = A \cdot B + C$$

Logic circuit

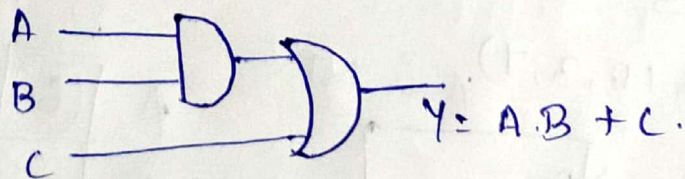


2) $f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	0	0	0
10	1	1	1	1

K-map

$$f = p + q + r$$
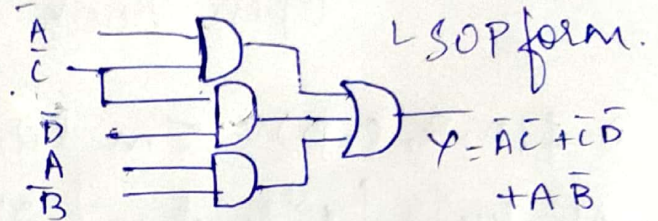
$$f = \bar{A}\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + A\bar{B}$$



3) $f(A, B, C) = \prod M(0, 1, 4, 5, 6)$

~~$$f(A, B, C) = M_0 + M_1 + M_4 + M_5 + M_6$$~~


Using K-Map,

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	0


$$f = P \cdot Q$$

$$f = B \cdot (\bar{A} + C) \quad \text{POS form}$$

Logic circuit

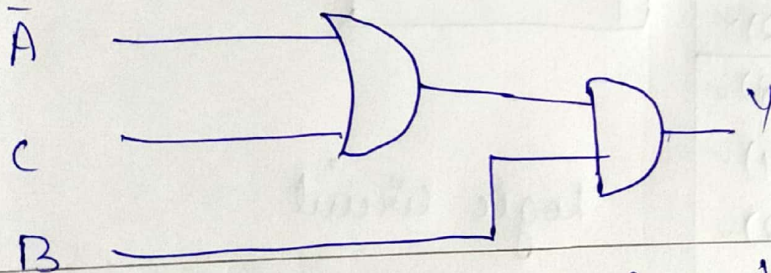

4) $\sum m(0, 3, 7)$ A is MEV

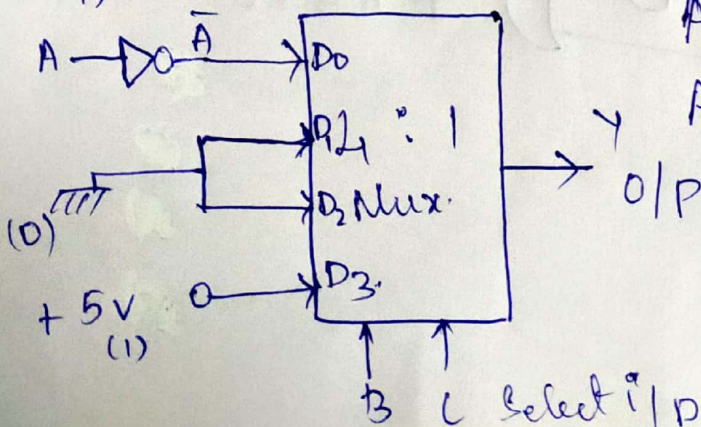

	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
A	0	1	2	3
A	4	5	6	7
A-bar	0	0	0	1

Implementation table.